

تصميم منطقي (المحاضرة الثالثة)

البوابات المنطقية Logic Gates

وهي عبارة عن دائرة بإشارة إدخال واحدة أو أكثر ولكنها ذات إشارة إخراج واحدة فقط.

1- Not Gate (Inverter)

وهي بوابة ذات إدخال واحد فقط وإخراج واحد أيضا . وجدول الحقيقة الخاص بالبوابة يكون كالتالي:-

A	\bar{A}
0	1
1	0

2- AND Gate

وهي عبارة عن دائرة بإشارة ادخالين او أكثر وإخراج واحد فقط ويقوم بعملية الضرب المنطقي وكما مدون في جدول الحقيقة التالي :-

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = A \cdot B$$

3- OR Gate

وهي عبارة عن دائرة منطقية ذات ادخالين او أكثر وإخراج واحد فقط ويقوم بعملية الجمع المنطقي وكما مدون في جدول الحقيقة التالي :-

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$Y = A + B$$

4- NAND Gate

وهي عبارة عن بوابة AND + NOT

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

5- NOR Gate

وهي عبارة عن بوابة OR + NOT

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$Y = \overline{A + B}$$

6- Exclusive OR Gate

في هذه الدائرة اذا كانت المدخلات متشابهة فالمخرج يساوي (0) و اذا كانا مختلفين فيكون المخرج يساوي (1) كما في جدول الحقيقة التالي :-

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = A + B$$

7- Exclusive NOR Gate

في هذه الدائرة اذا كانت المدخلات متشابهة فالمخرج يساوي (1) و اذا كانا مختلفين فيكون المخرج يساوي (0) كما في جدول الحقيقة التالي :-

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = A + B$$

القواعد والقوانين الخاصة بالجبر المنطقي

1- $A+B = B+A$ قانون التبادل
 $A \cdot B = B \cdot A$

2- *Associative Law* قانون التوحيد
 $A+(B+C) = (A+B)+C$
 $A(BC) = (AB)C$

3- *Distributive Law* قانون التوزيع
 $A(B+C) = AB+AC$

القوانين الأساسية للجبر المنطقي

- 1- $A+0=A$
- 2- $A+1=1$
- 3- $A \cdot 0 = 0$
- 4- $A \cdot 1=A$
- 5- $A+A=A$
- 6- $A+\bar{A}=1$
- 7- $A \cdot A=A$
- 8- $A \cdot \bar{A}=0$
- 9- $\bar{\bar{A}}=A$
- 10 - $A+AB=A$
- 11 - $A+\bar{A}B=A+B$
- 12 - $(A+B)(A+C)=A+BC$

نظرية دي مور كان

- 1- $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$ متتم حاصل الضرب = مجموع المتتمات
 2- $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$ متتم المجموع = حاصل ضرب المتتمات

Example 1:- $\overline{ABC} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

Example 2:- $\overline{(\bar{A} + B)} + \overline{CD}$

$$(\overline{\bar{A} + B}) \cdot \overline{CD}$$

$$(\bar{A} + B) \cdot CD$$

Example 3:- $\overline{(A + B) \bar{C}\bar{D}} + E + \bar{F}$

$$\overline{(A + B)} + \overline{\bar{C}\bar{D}} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F}$$

$$\overline{(A + B)} + \bar{\bar{C}} + \bar{\bar{D}} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F}$$

$$\bar{A} \cdot \bar{B} + C + D \cdot \bar{E} \cdot F$$

التعابير المنطقية Boolean Expression

1- Sum -of - Product

جمع الضروب

Example 4 :- $AB + BCD + \bar{B}DE$

2- Product-of - Sum خرب الجموع

Example 5:- $(A+B)(C+\bar{D}+E)(\bar{E}+F)$

تبسيط التعبيرات المنطقية Simplification Of Boolean Expression

وتنتمي عملية التبسيط باستخدام القواعد والقوانين والنظريات بالجبر المنطقي .

Example 6:- Simplify the Expression

$$AB + A(B + C) + B(B + C)$$

$$AB + AB + AC + BB + BC$$

$$AB + AC + BB + BC$$

$$AB + AC + B + BC$$

$$AB + AC + B(1+C)$$

$$AB + AC + B$$

$$B(A+1) + AC$$

$$B + AC$$

Example 7:- Simplify the Expression

$$[A\bar{B}(C + BD) + \bar{A}\bar{B}]C$$

$$[A\bar{B}C + A\bar{B}BD + \bar{A}\bar{B}]C$$

$$[A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}]C$$

$$A\bar{B}CC + \bar{A}\bar{B}C$$

$$A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C$$

$$\bar{B}C(A + \bar{A})$$

$$\bar{B}C \cdot 1 = \bar{B}C$$

مخططات كارنوف The Karnaugh Map

تتكون مخططات كارنوف من مجموعة من الخلايا تعتمد في عددها على عدد المتغيرات الموجودة وفق المعادلة $N = 2^n$ حيث N تمثل عدد الخلايا و n تمثل عدد المتغيرات.

1 - مخططات كارنوف للمتغيرين A, B , فتكون 2^2 خلايا وبالشكل التالي:-

	B	0	1
A	0	$\bar{A}\bar{B}^0$	$\bar{A}B^1$
	1	$A\bar{B}^2$	AB^3

Example 8:- Represent The Following Function Using Karnaugh Map

$$F = \sum\{1, 2\}$$

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

	B	0	1
A	0	0	1
	1	1	0

١- مخططات كارنوf ذات ثلاثة متغيرات 2^3 فتكون 8 خلايا وبالشكل التالي:-

	BC	00	01	11	10
A	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ 0	$\bar{A}\bar{B}C$ 1	$\bar{A}BC$ 3	$\bar{A}B\bar{C}$ 2
	1	$A\bar{B}\bar{C}$ 4	$A\bar{B}C$ 5	ABC 7	$A\bar{B}\bar{C}$ 6

Example 9:- Represent The Following Function Using Karnaugh Map

$$F = \sum\{1, 2, 5, 7\}$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

	BC	00	01	11	10
A	0	0	1	3	1
	1	4	1	5	7

٢- مخططات كارنوf ذات أربع متغيرات 2^4 فتكون 16 خلايا وبالشكل التالي:-

	CD	00	01	11	10
AB	00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ 0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$ 1	$\bar{A}\bar{B}CD$ 3	$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$ 2
	01	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$ 4	$\bar{A}B\bar{C}D$ 5	$\bar{A}BCD$ 7	$\bar{A}BC\bar{D}$ 6
	11	$AB\bar{C}\bar{D}$ 12	$AB\bar{C}D$ 13	$ABC\bar{D}$ 15	$ABC\bar{D}$ 14
	10	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ 8	$A\bar{B}\bar{C}D$ 9	$A\bar{B}CD$ 11	$A\bar{B}C\bar{D}$ 10

Example 10:- Represent The Following Function Using Karnaugh Map

$$F = \sum\{0, 1, 5, 10, 11\}$$

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D}$$

		00	01	11	10
		AB	CD		
00	1 0	1 1	3	2	
01	4	1 5	7	6	
11	12	13	15	14	
10	8	9	1 11	1 10	

ملاحظة :- تستخدم مخططات كارنو夫 لتبسيط الدوال ولتحقيق ذلك نتبع الخطوات التالية :-

- ١ - تمثيل الدالة بمخطط كارنو夫 وحسب عدد المتغيرات .
- ٢ - تكوين منغلق من الخلايا المجاورة التي تحتوي على الواحد بشرط أن يتضمن المنغلق على عدد ثانٍ من الخلايا (2, 4, 8,).
- ٣ - نبدأ أولاً بتكوين المنغلق الذي يحتوي على 8 خلايا ثم الذي يحتوي على 4 خلايا مجاورة ومن ثم على 2 خلايا.

ملاحظة :- الخلية الواحدة التي تحتوي على واحد ممكن أن تشارك لأكثر من منغلق على شرط أن يكون المنغلق الجديد يحتوي على واحد لم يستخدم مسبقاً .

1 0	1 1	1 3	2 1
4	5	7	6
1 12	1 13	15	14
1 8	1 9	1 11	1 10

Example 11:- Simplify The Following Function Using Karnaugh Map:-

$$F = \sum\{0, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$

1 0	1	3	2 1
4	5	7	6
1 12	1 13	1 15	1 14
1 8	1 9	1 11	1 10

ويكون التبسيط بالشكل التالي:-

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\frac{\overline{BD}}{A}$$

$$F = A + \overline{BD}$$

Example 12:- Simplify The Following Function Using Karnaugh Map:-

$$F = \sum\{0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14\}$$

1 0	1 1	1 3	1 2
4	5	7	6
1 12	13	15	1 14
1 8	1 9	1 11	1 10

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\frac{\overline{AD}}{\overline{B}}$$

$$F = \overline{B} + A\overline{D}$$

Example13:- Simplify using karnaugh map a logic circuit of 4-input A,B,C and D, the output will be (1) when (D=0).

Example14:- simplify using karnaugh map a logic circuit of 4-input A,B,C and D, the output will be (1) when (AB+D=1).